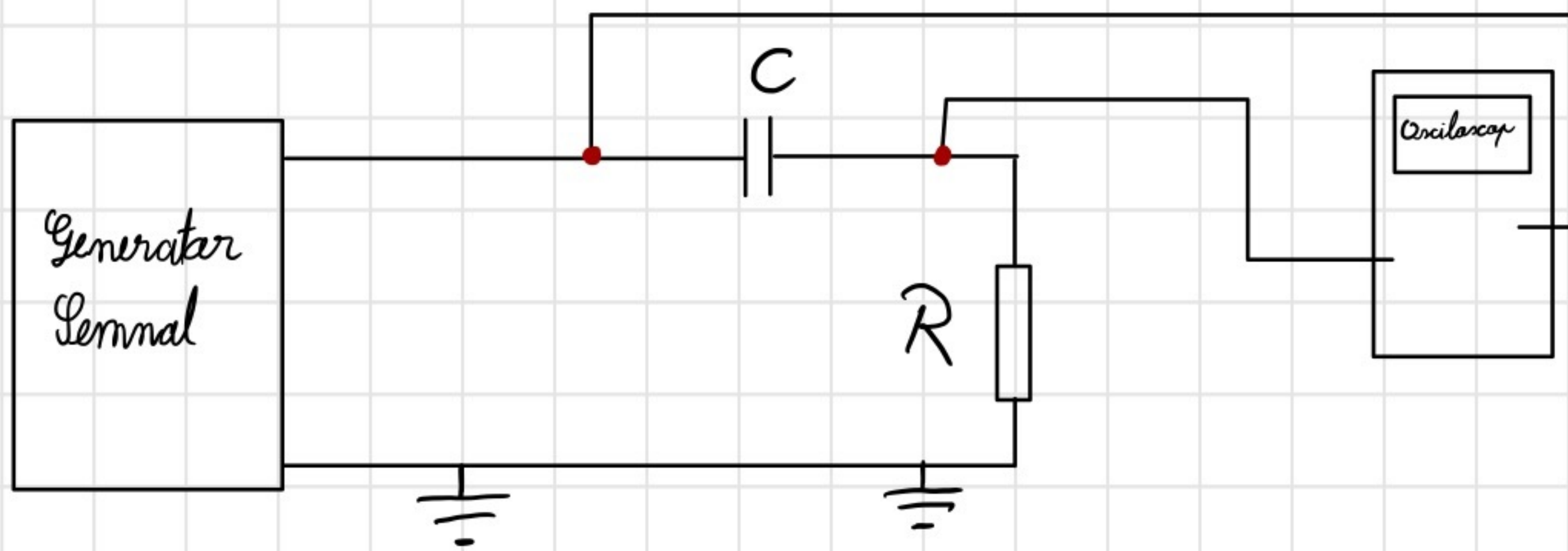




Circuite liniare RC trece-rus




→ Considerăm $R = 12 \text{ k}\Omega$; $C = 470 \text{ nF}$ și aplicăm circuitului diferite semnale sinusoidale de intrare cu $A = 5 \text{ V}$ și frecvență:

a) $f = 4 \cdot 10^5 \text{ Hz}$

• Simulator:

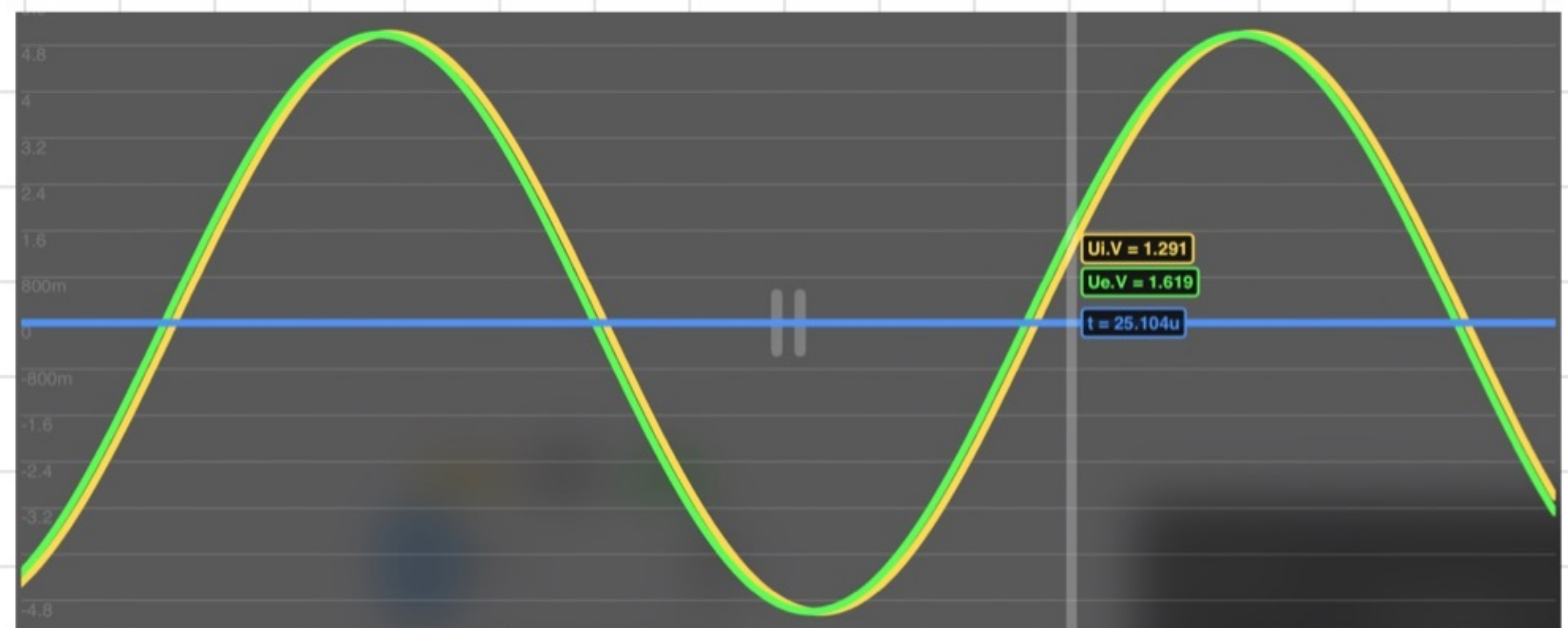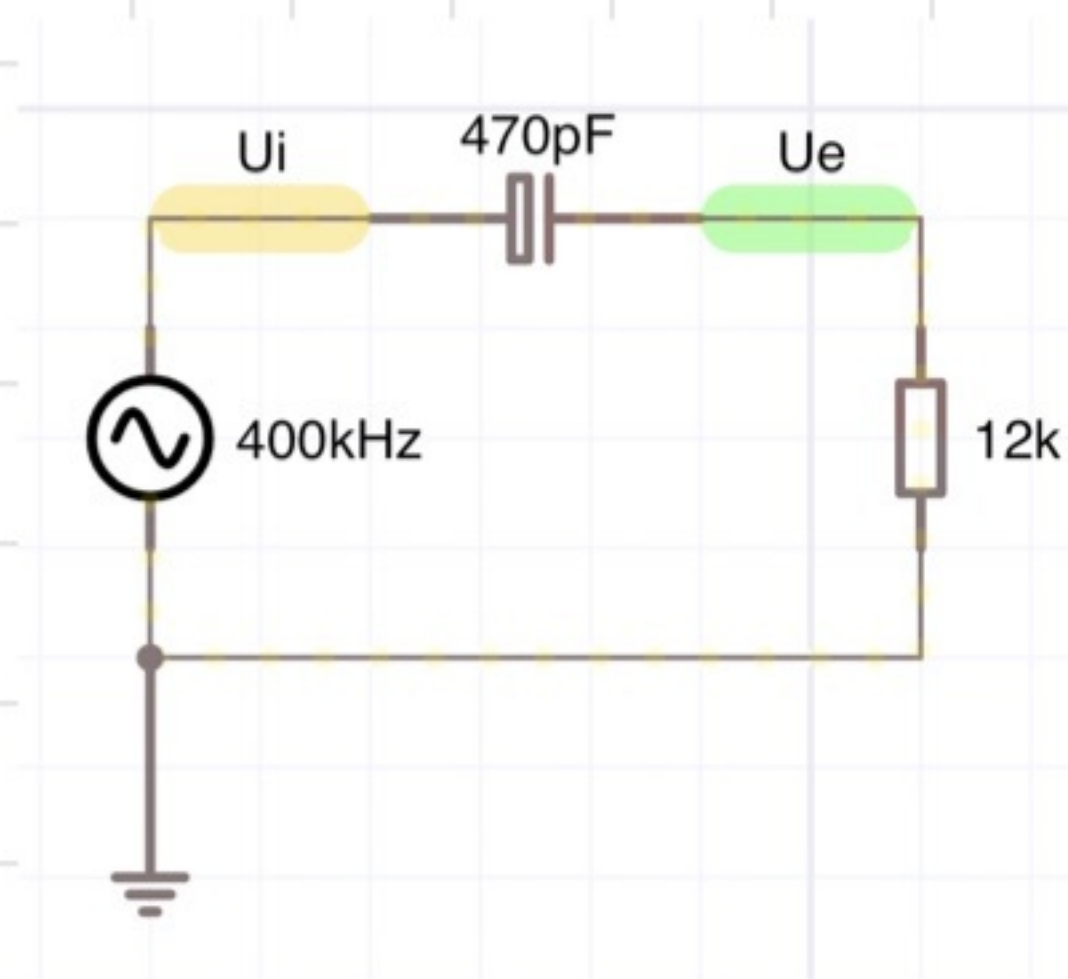

• Diagrama de timp reprezentată de mână:

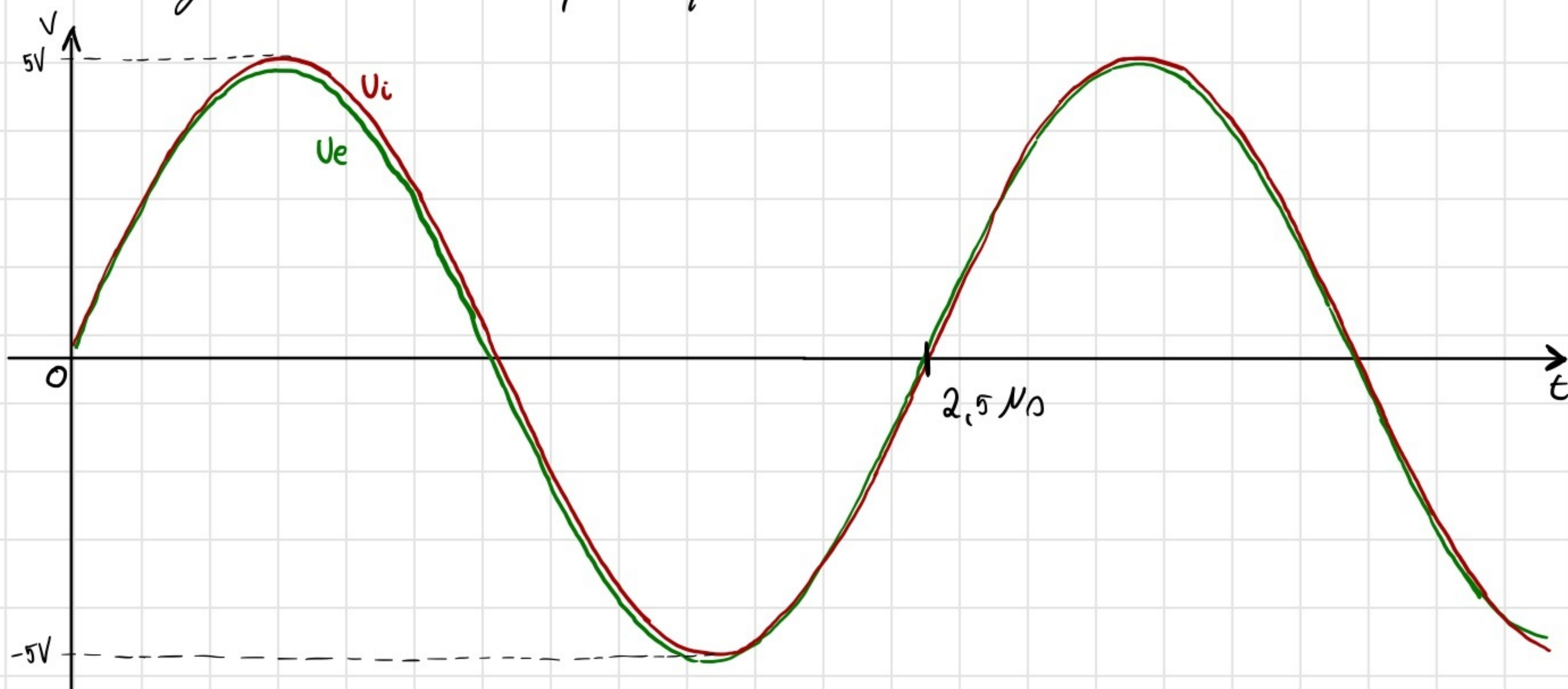

- Calculul teoretice

$$W = 2\pi f = 8\pi \cdot 10^5$$

- Atenuarea

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{WRC}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{1417 \cdot 10^{-2}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{200,7}}} \\ = \frac{1}{\sqrt{1,004}} = \frac{1}{1,001} \approx 0,99$$

- Defazajul

$$\varphi = \arctg\left(\frac{1}{WRC}\right) = \arctg\left(\frac{1}{14,17}\right) = \arctg(0,07) \\ = 4^\circ = 0,06$$

- Măsurători

- Atenuarea



$$A = \frac{U_{in}}{U_{e_v}} = \frac{10V}{9,98V} = 0,99 \quad \checkmark$$

- Defazajul

$$\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T} = \frac{0,03 \cdot 360^\circ}{2,5} = 4,32^\circ \quad \checkmark$$


b) $f = 4 \cdot 10^4 \text{ Hz}$

- Simulator:

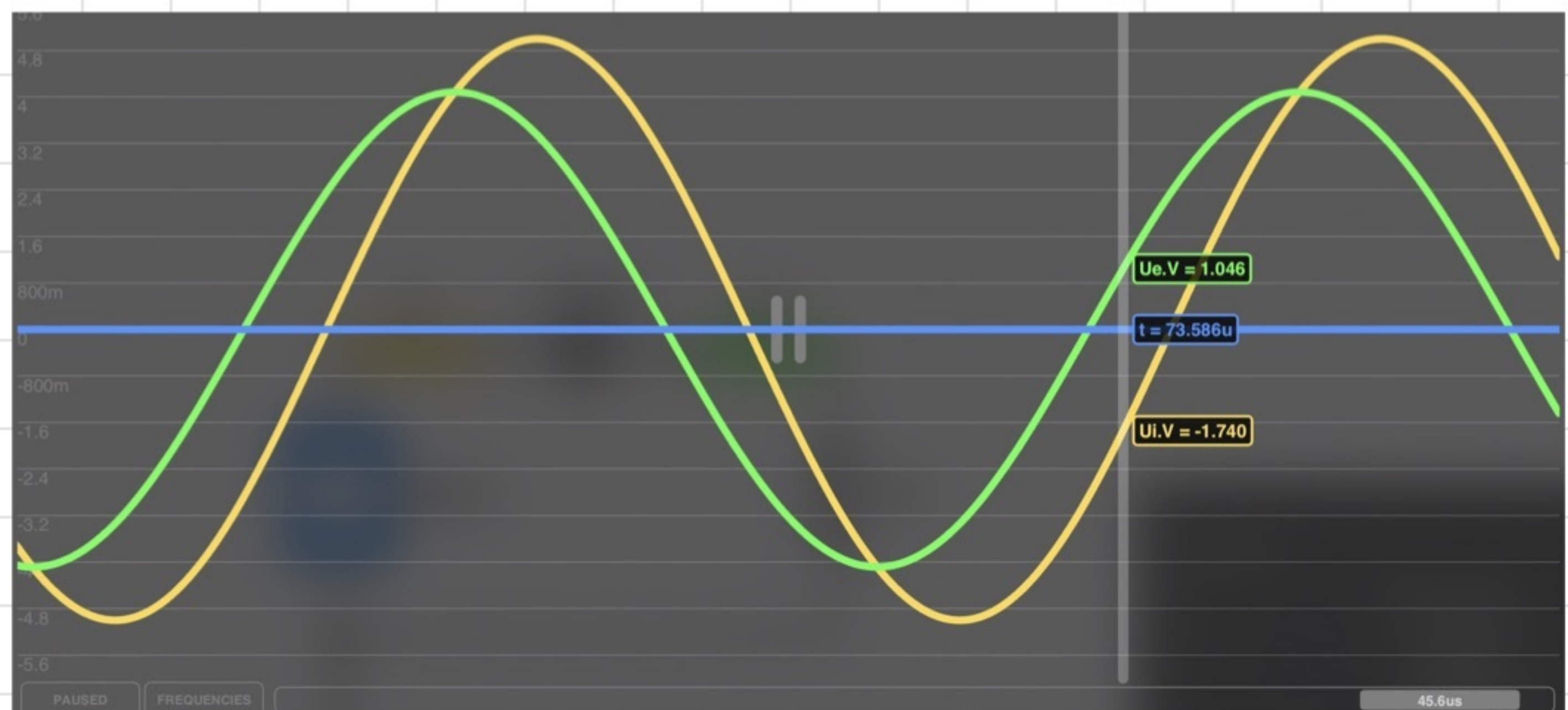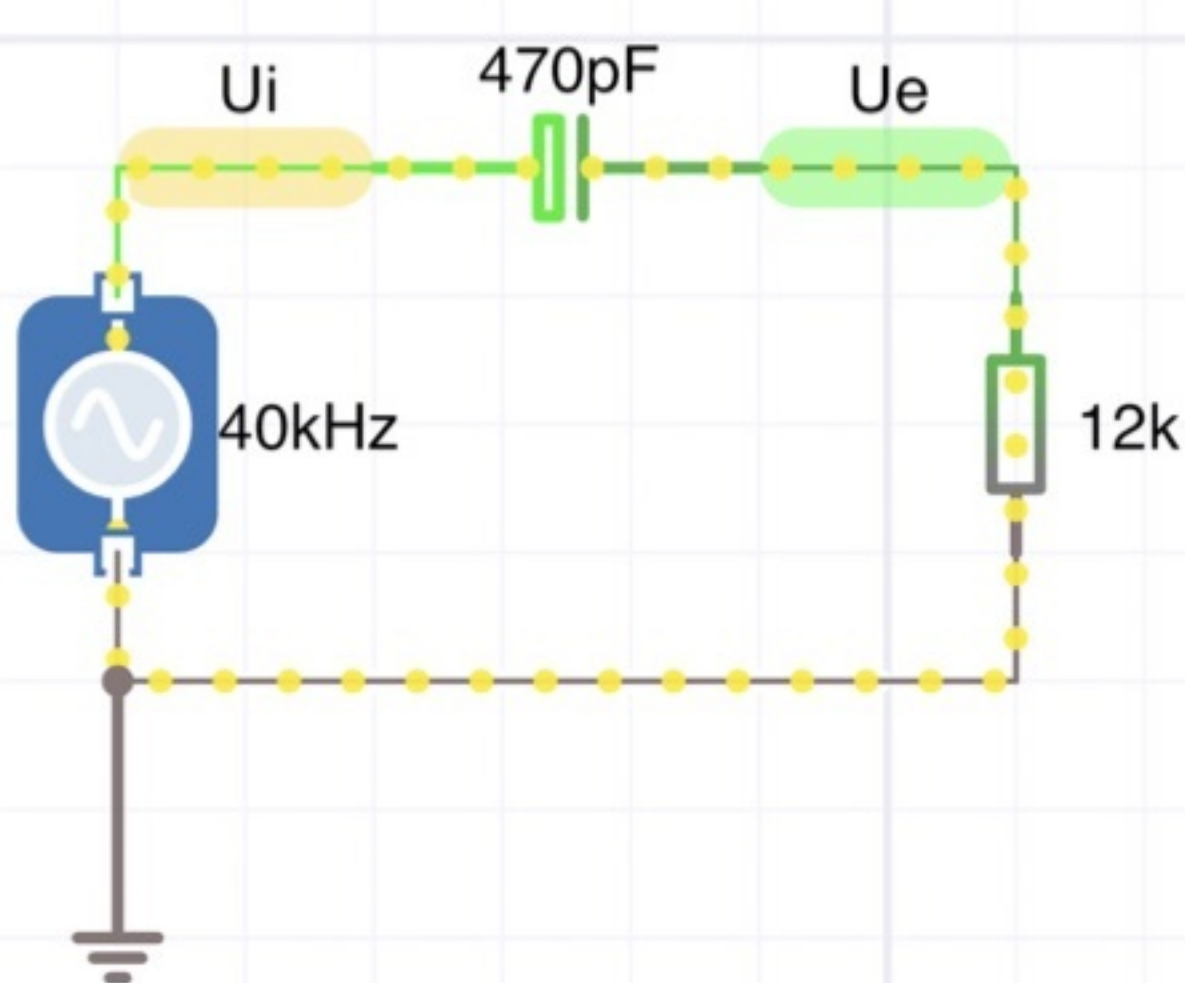

• Diagrama de timp reprezentată de mână

Bănsan Glad

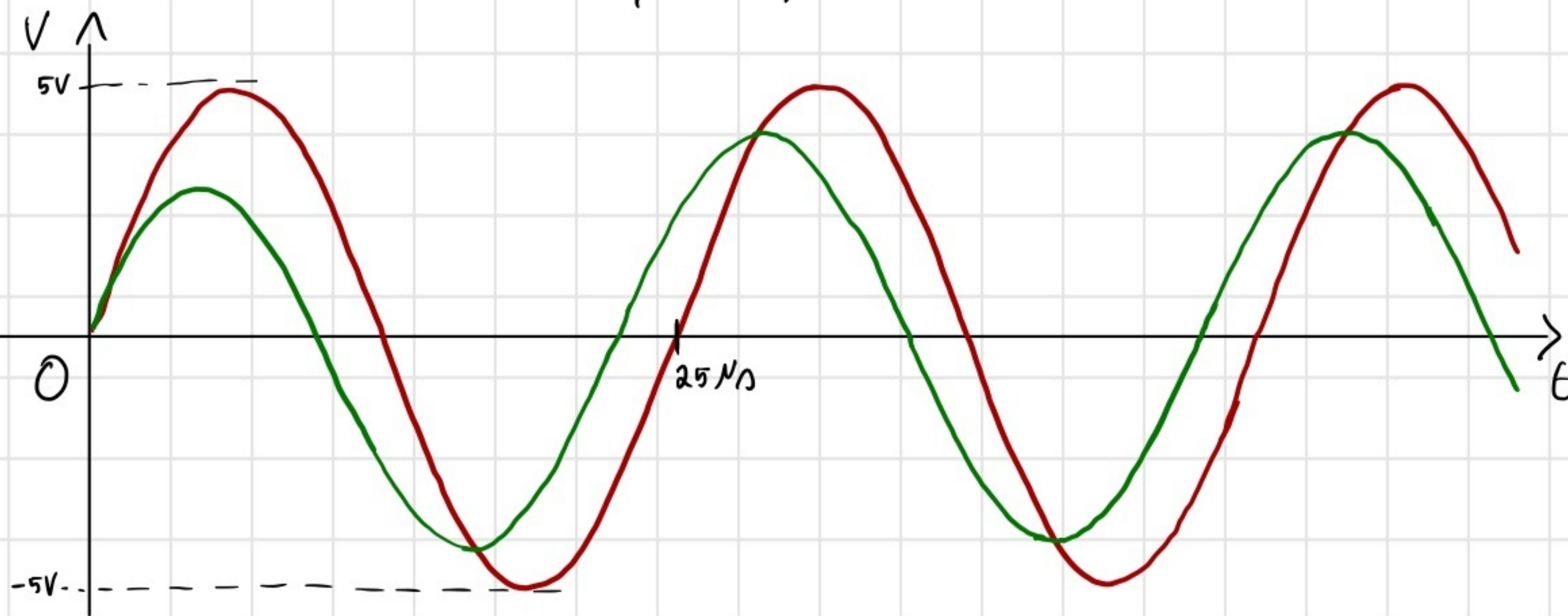

• Calculul teoretic

$$\omega = 2\pi f = 8\pi \cdot 10^4$$

• Atenuarea

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{8\pi \cdot 10^4 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 9,7 \cdot 10^{-10}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{1417,486 \cdot 10^{-3}}\right)^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}}} = \frac{1}{1,224} \approx 0,816$$

• Defazajul

$$\varphi = \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right) = \arctg\left(\frac{1}{1,417}\right) = \arctg(0,705)$$

$$\approx 35,18^\circ = 0,614$$

• Măsurători:

• Atenuarea

$$A = \frac{U_{e_w}}{U_{i_w}} = \frac{8,17}{10} = 0,817 \quad \checkmark$$

• Defazajul



$$T = \frac{1}{f} = 25 \mu s$$

$$\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T} = \frac{2,6 \cdot 360^\circ}{25} = 37,4^\circ \quad \checkmark$$


$$c) f = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

Bănsan Glad

• Simulator

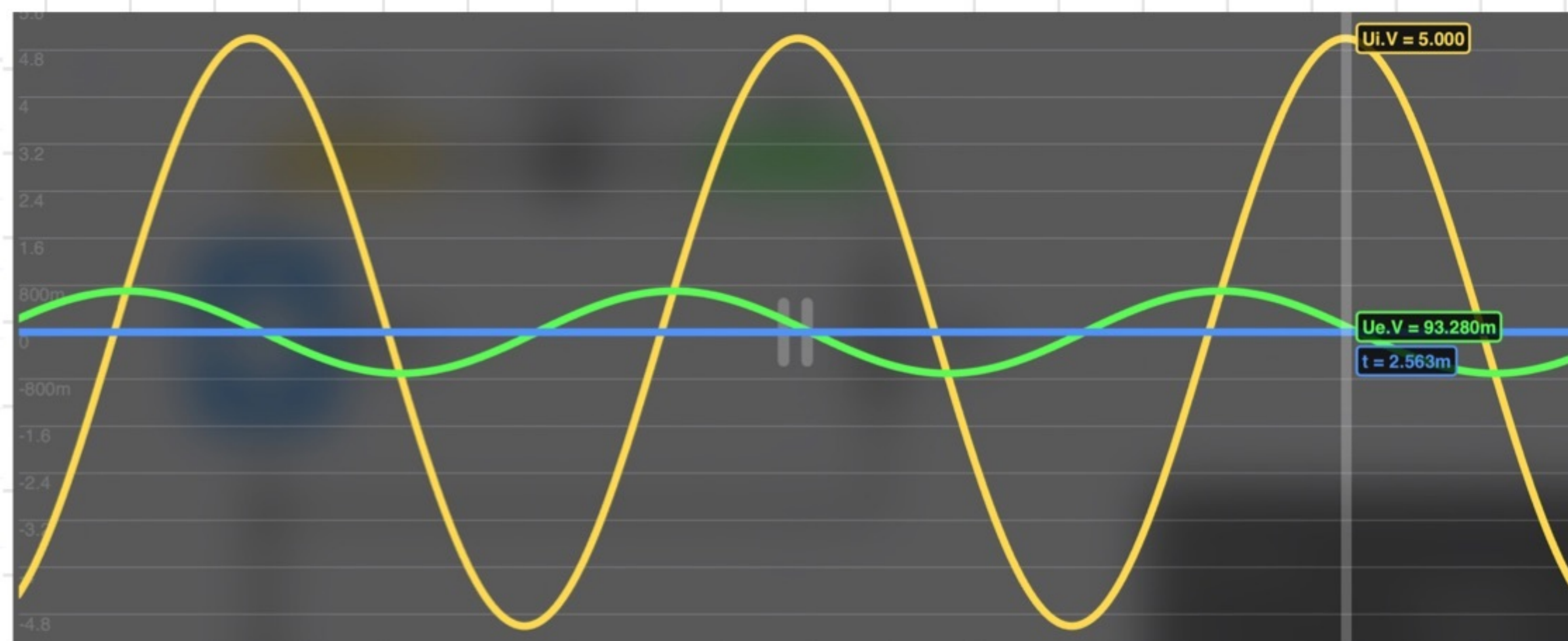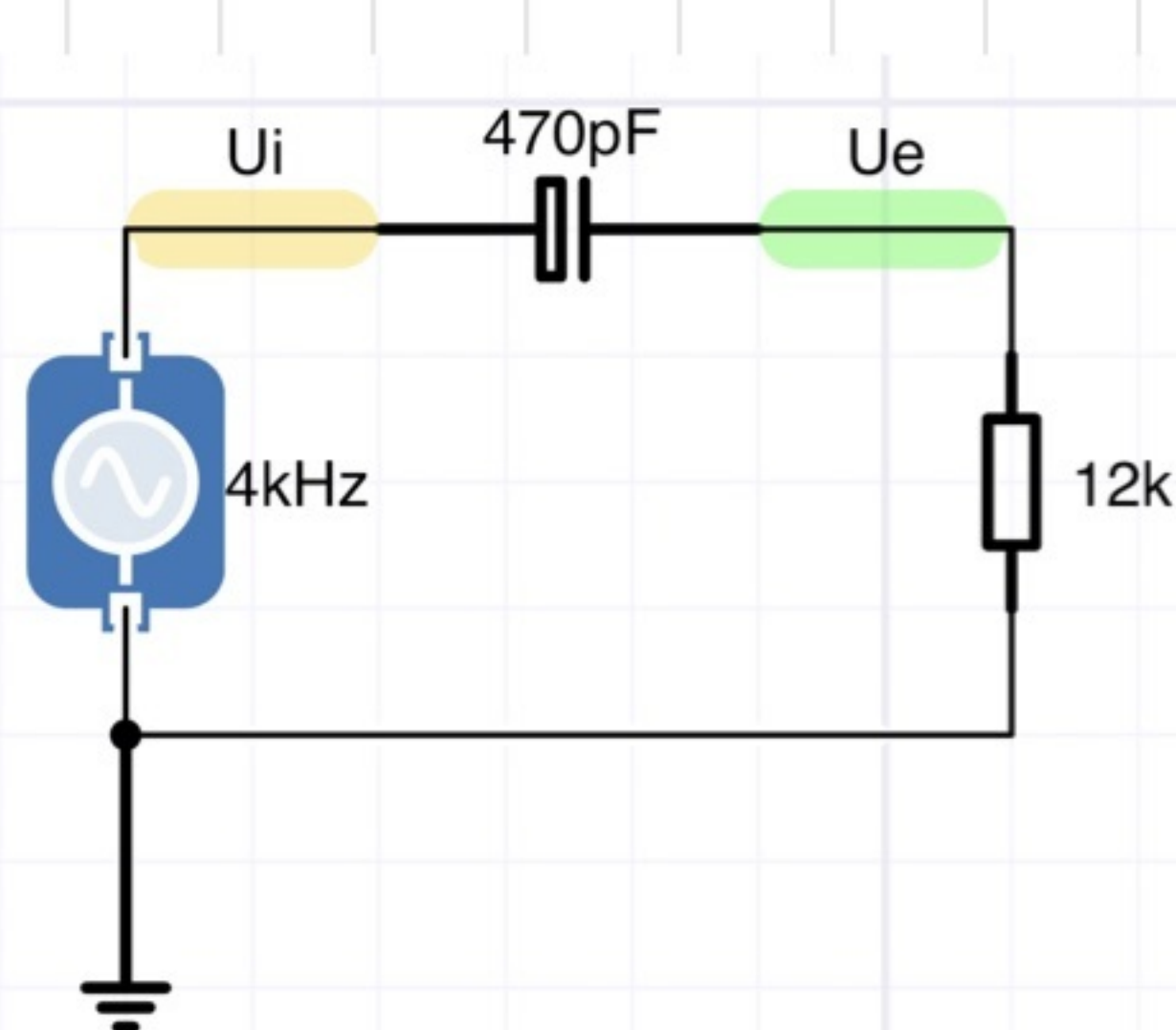

• Diagrama de timp reprezentată de mână

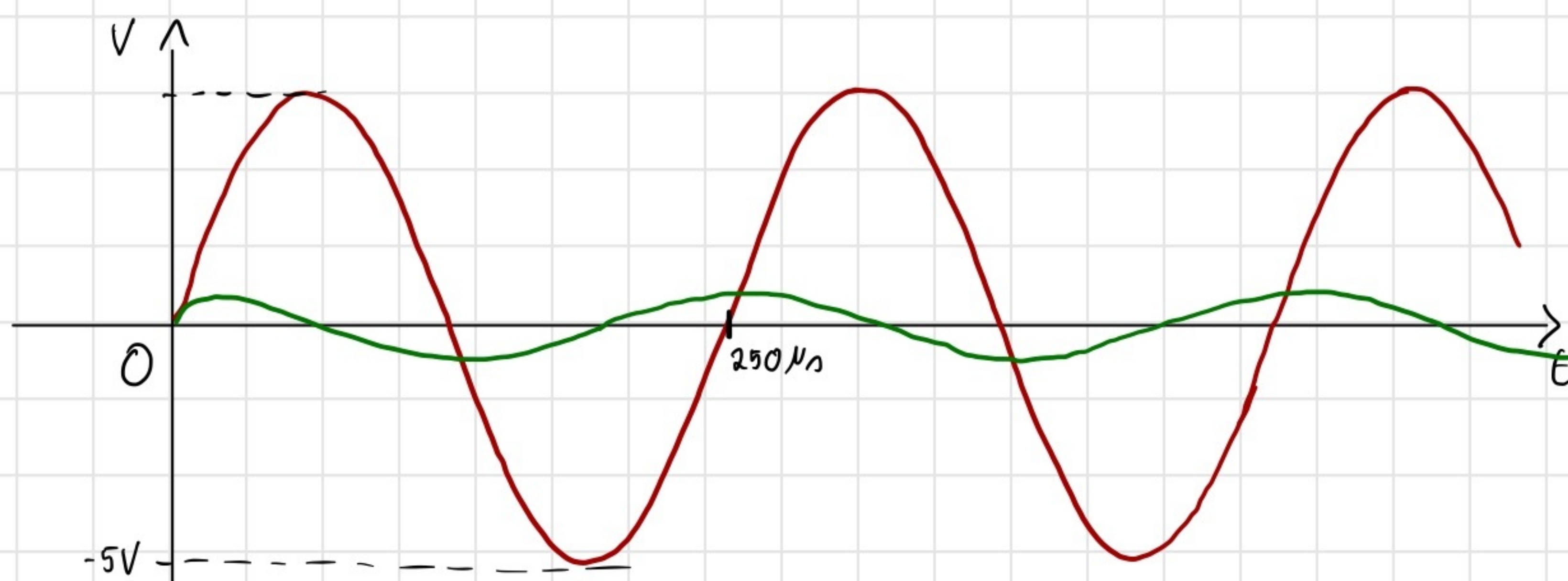

• Calculul teoretic

$$\omega = 2\pi f = 8\pi \cdot 10^3$$

• Atenuarea

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{1417 \cdot 10^{-9}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{50.8}} = \frac{1}{7.05} \approx 0.141$$

• Defazajul

$$\phi = \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right) = \arctg(7.05) = 81^\circ = 1.42$$

• Măsurători

• Atenuarea

$$A = \frac{U_{ew}}{U_{iw}} = \frac{1.4}{10} = 0.14 \checkmark$$



• Defazajul

$$\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T} = \frac{57.360}{250} = 82^\circ \checkmark$$


⇒ Considerăm $R = 12 \text{ k}\Omega$, $C = 470 \text{ nF}$ și aplicăm circuitului diferite semnale rectangulare cu $A = 5 \text{ V}$ și frecvențe:

a) $f = 4 \cdot 10^5 \text{ Hz}$



• Simulator

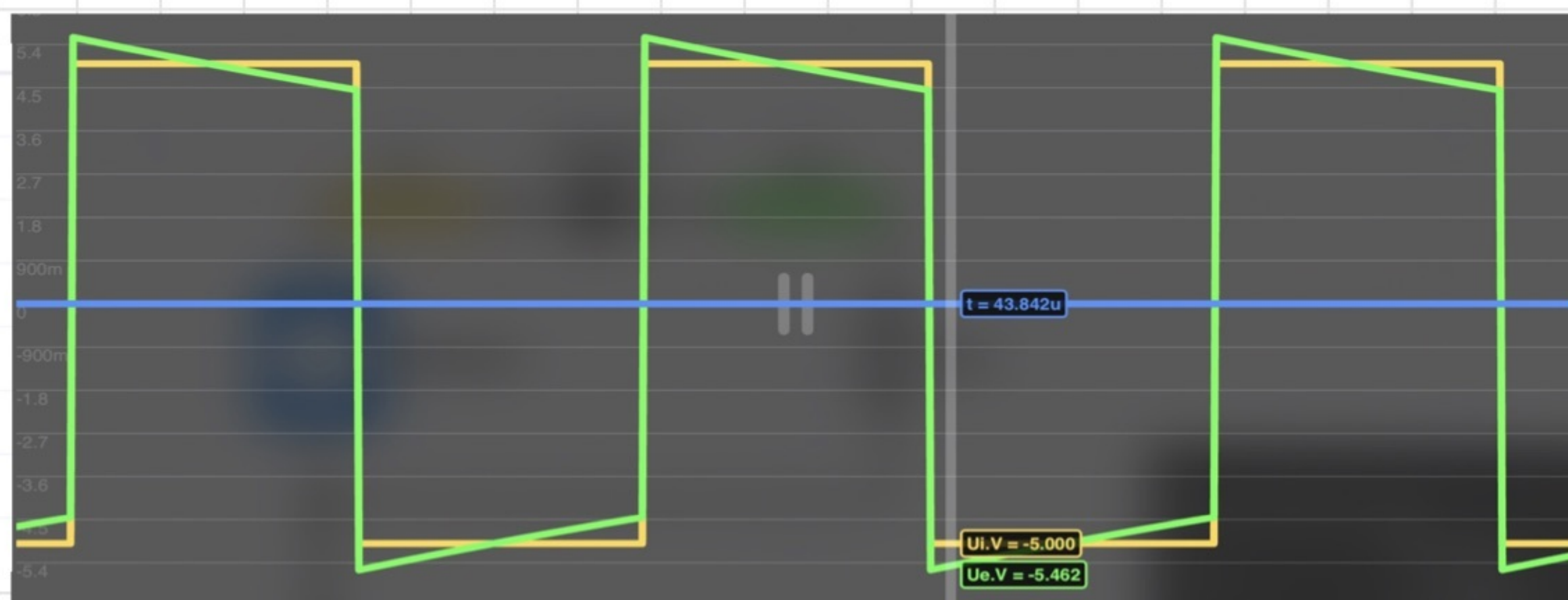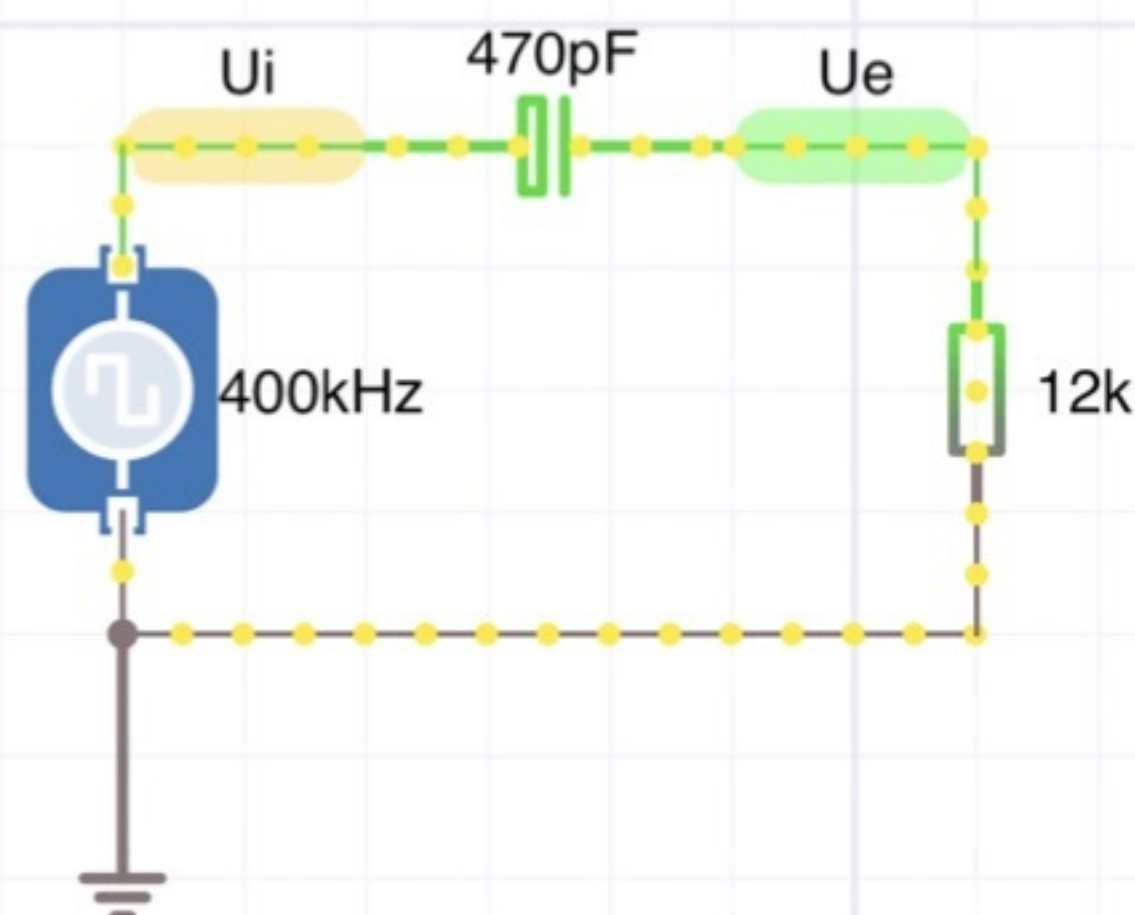


• Diagrama de timp reprezentată de mână

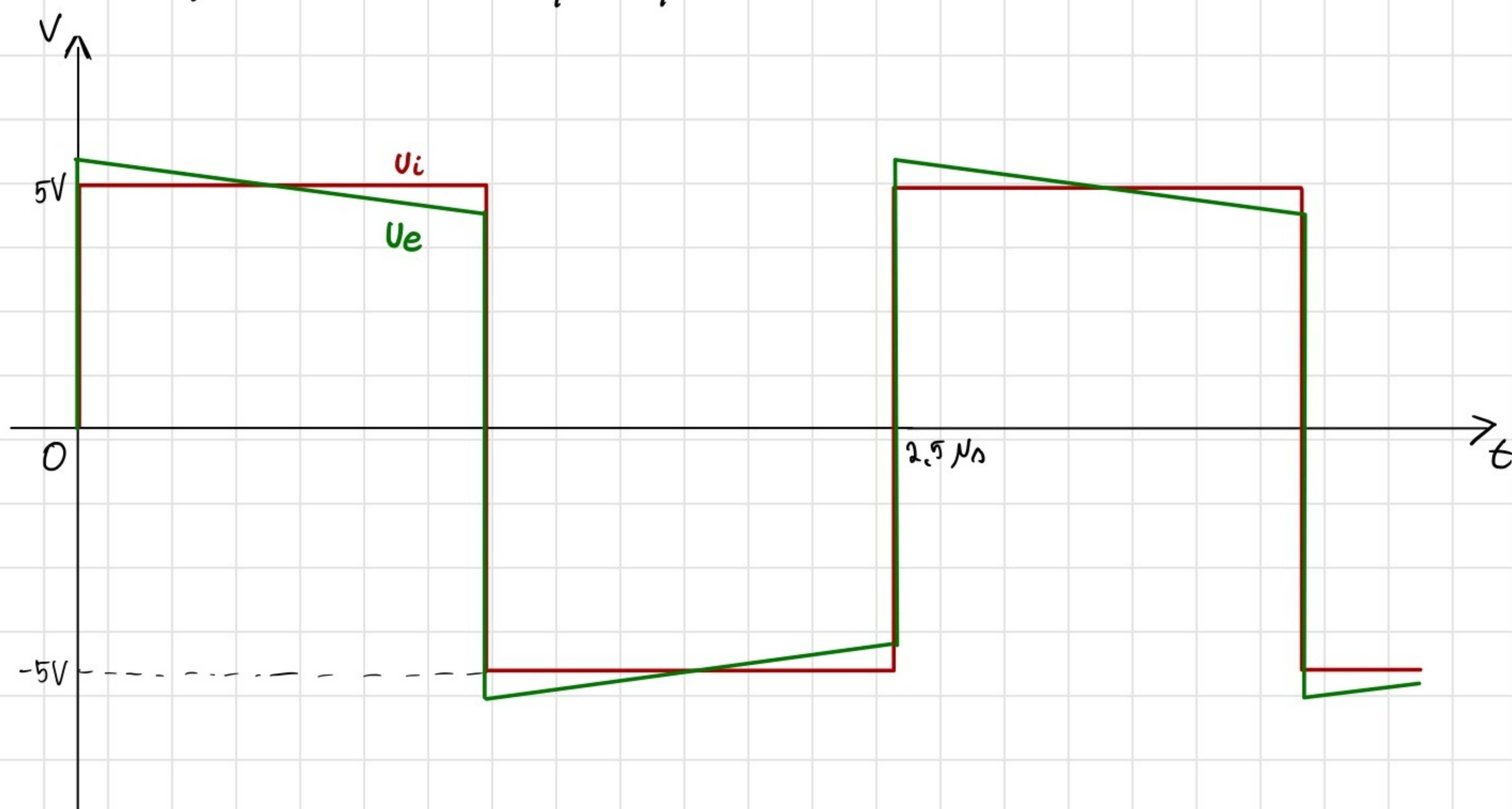

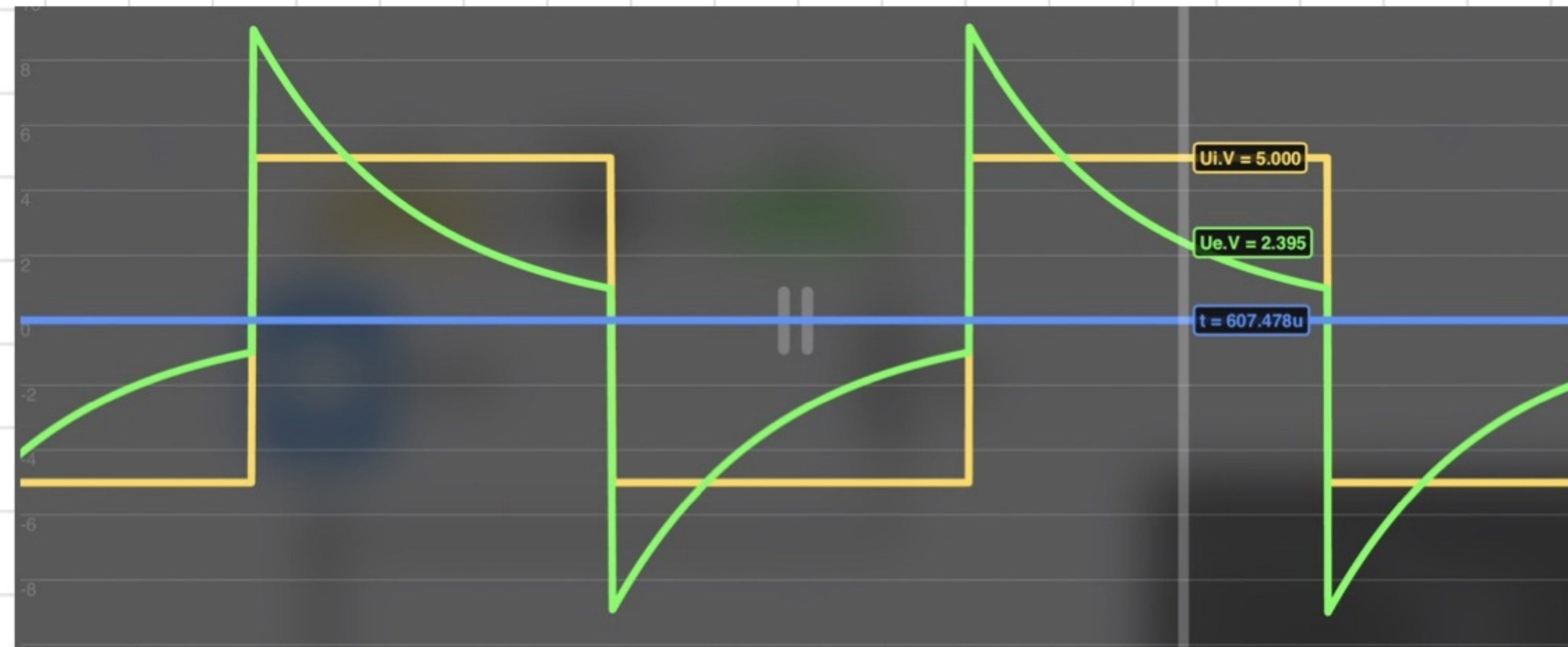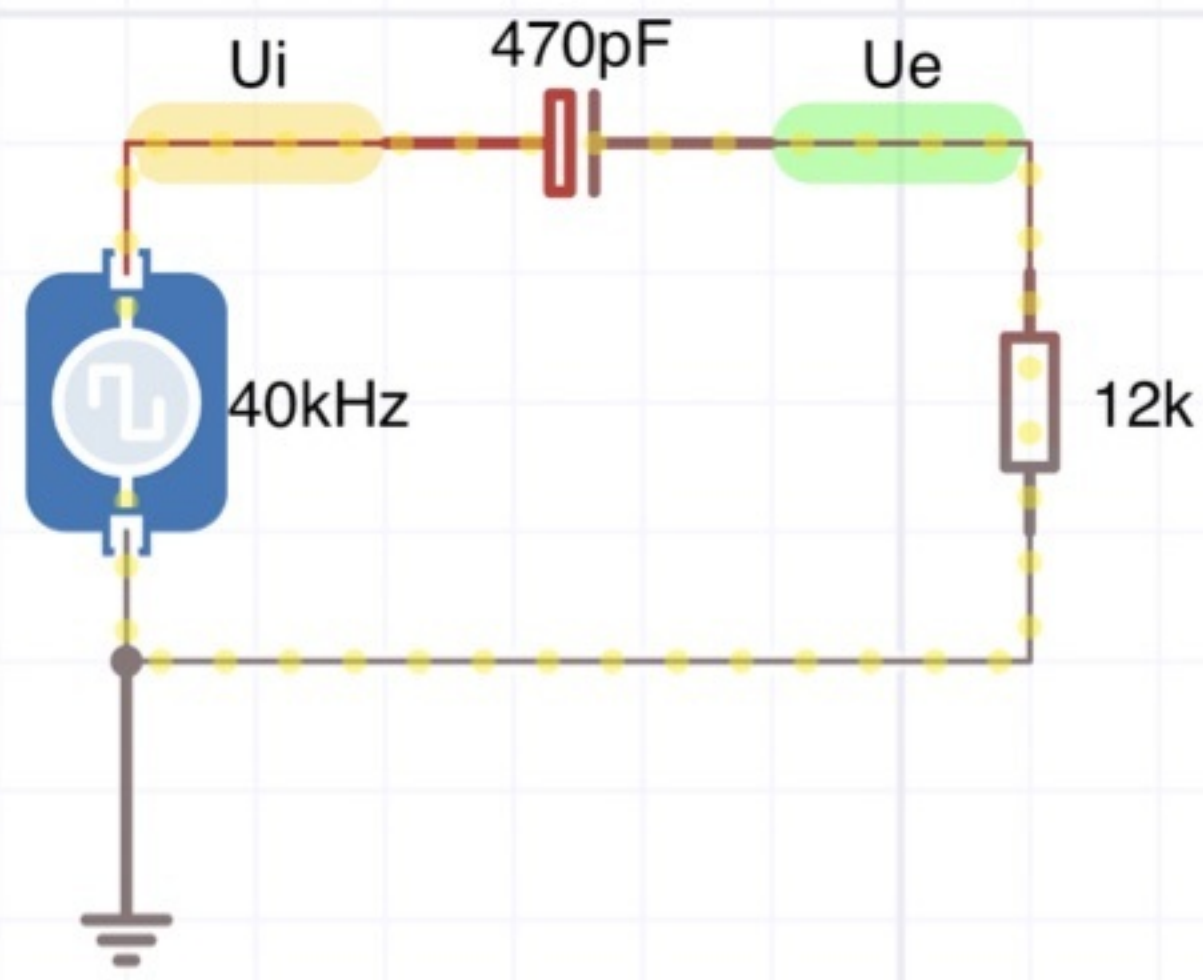b) $f = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$
 • Simulator





• Diagrama de timp reprezentată de mână:

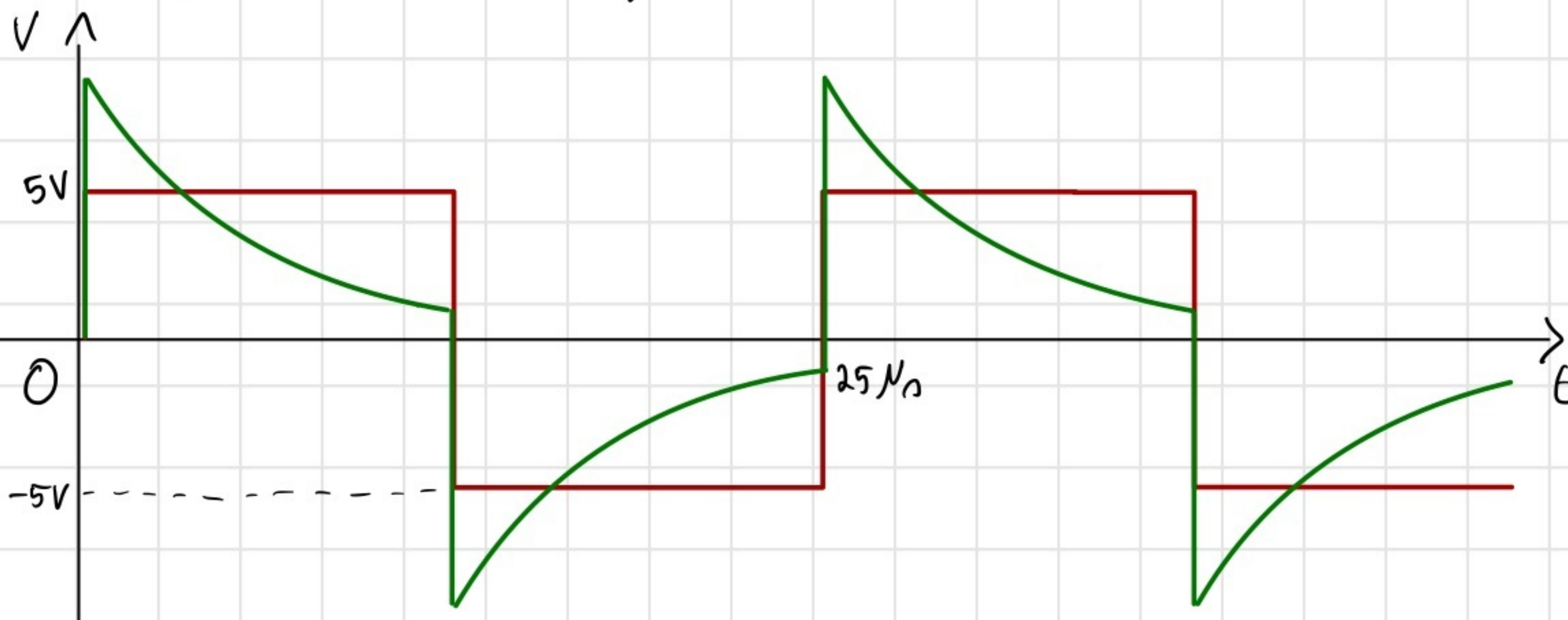

c) $f = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$

• Simulator

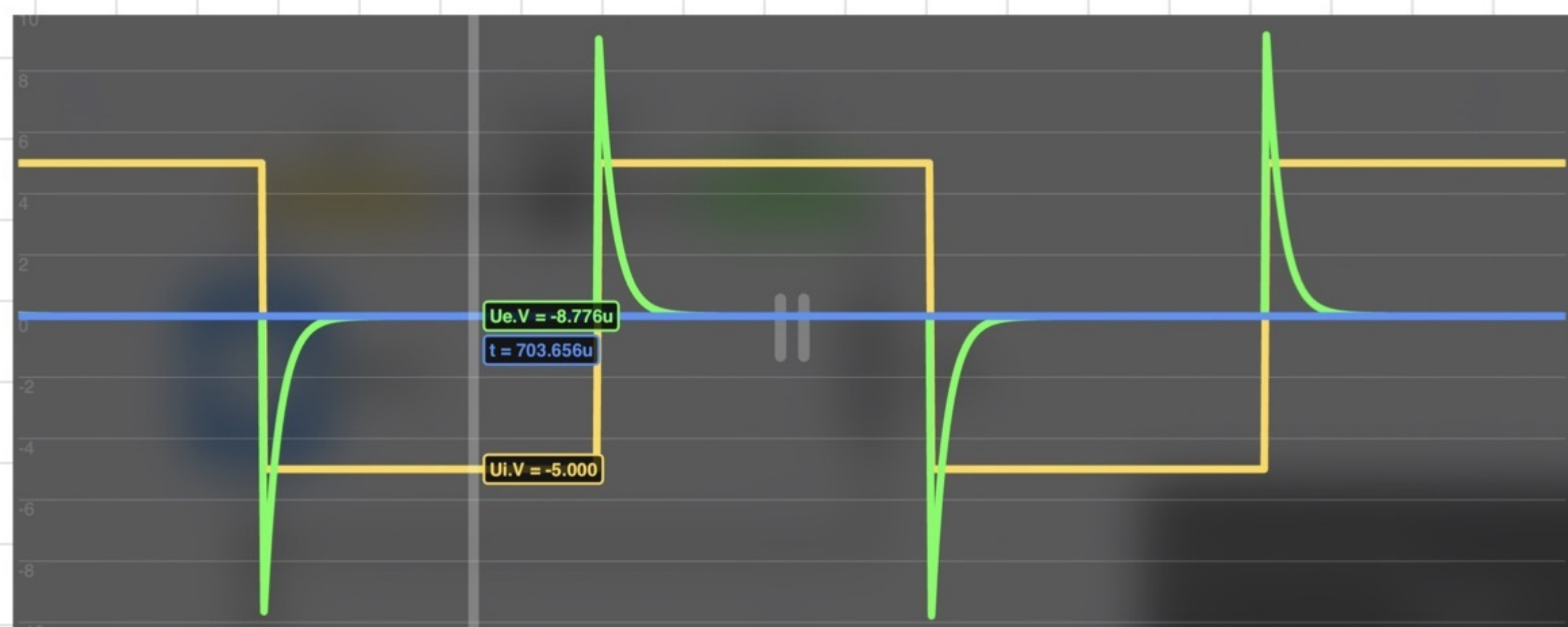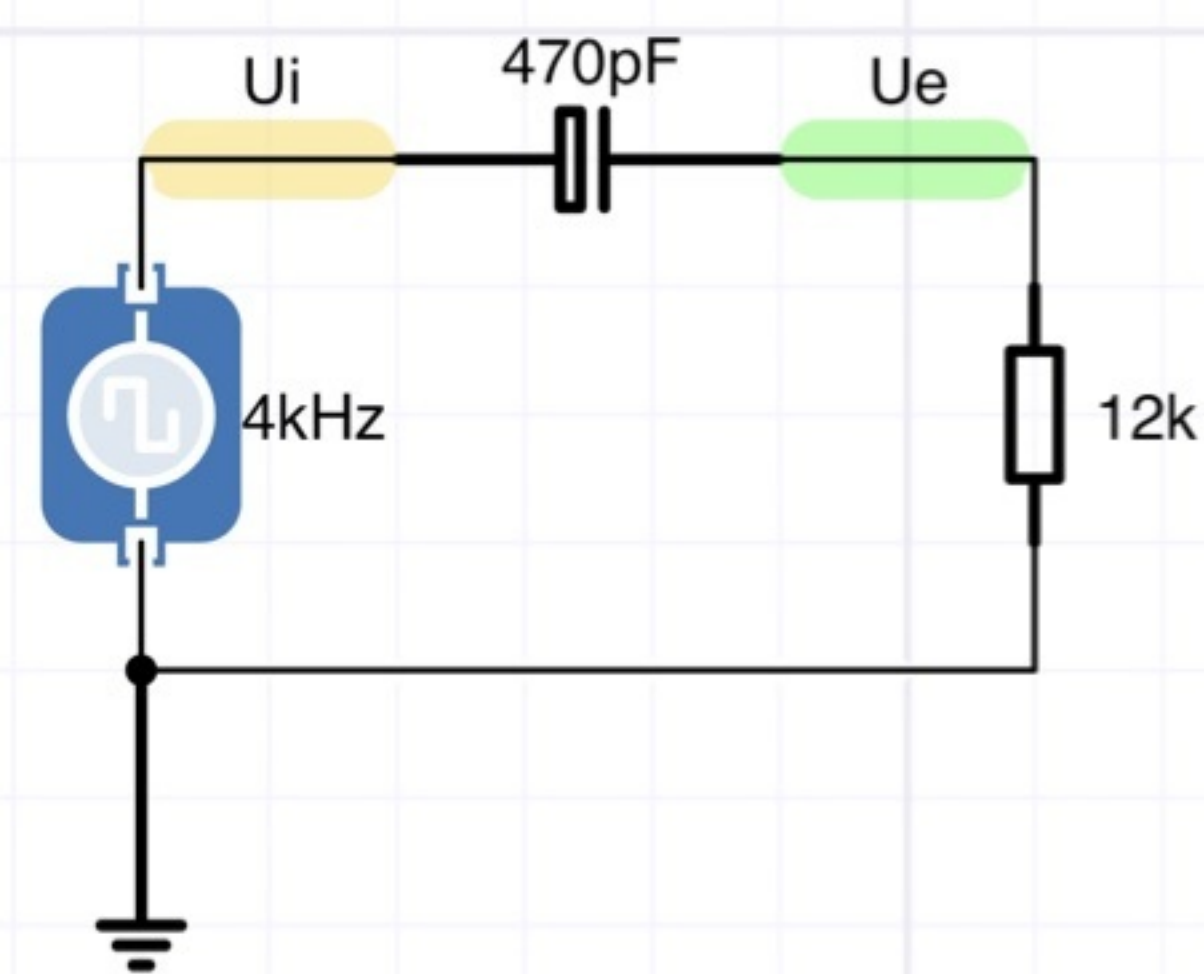

- Diagrama de timp reprezentată de mână



- Calcul teoretice

- Timpul de coborâre

$$t_c = 2,2 RC = 2,2 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 4,7 \cdot 10^{-10} = 124,08 \cdot 10^{-7} = 12,408 \text{ } \mu\text{s}$$

- Măsurători

- Timpul de coborâre

$$t_c = 12,9 \text{ } \mu\text{s} \quad \checkmark$$